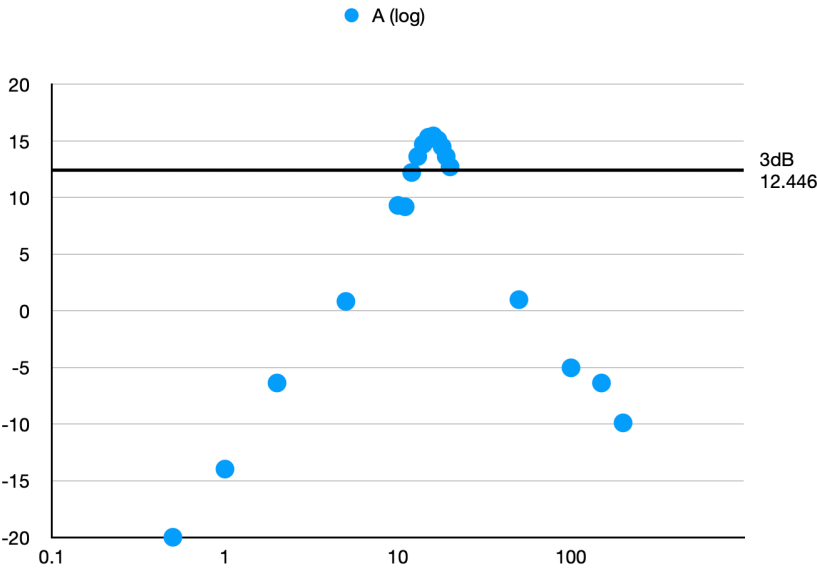


# 電子學實驗#3 - 結報

## Feedback Circuit Active Filter

Feedback Circuit Active Filter					
Frequency (kHz)	V_o	A	A (log)	A_max (log)	
0.5	0.1	0.1	-20	15.4464341344584	
1	0.2	0.2	-13.9794000867204		
2	0.48	0.48	-6.37517525248826		
5	1.1	1.1	0.827853703164502		
10	2.92	2.92	9.30765702896837		
11	2.88	2.88	9.18784975518462		
12	4.08	4.08	12.2132032617976	BW	
13	4.8	4.8	13.6248247475117		
14	5.44	5.44	14.7119779939636		
15	5.84	5.84	15.328256942248		
16	5.92	5.92	15.4464341344584		
17	5.68	5.68	15.0869667142204		
18	5.3	5.3	14.4855173920158		
19	4.8	4.8	13.6248247475117		
20	4.32	4.32	12.7096749362982		
50	1.12	1.12	0.984360453403633		
100	0.56	0.56	-5.03623945987599		
150	0.48	0.48	-6.37517525248826		
200	0.32	0.32	-9.89700043360188		



$f_{L-3dB} = 12kHz, f_{H-3dB} = 20kHz$

## **Conclusion:**

This experiment is much more complex than before, so I used the TL084 component to implement the circuit this time. Since the pins are closer together, it's easy to make wiring mistakes. Perhaps next time I can try using the 741 Op. Amp, and maybe the resulting circuit won't be so crowded.